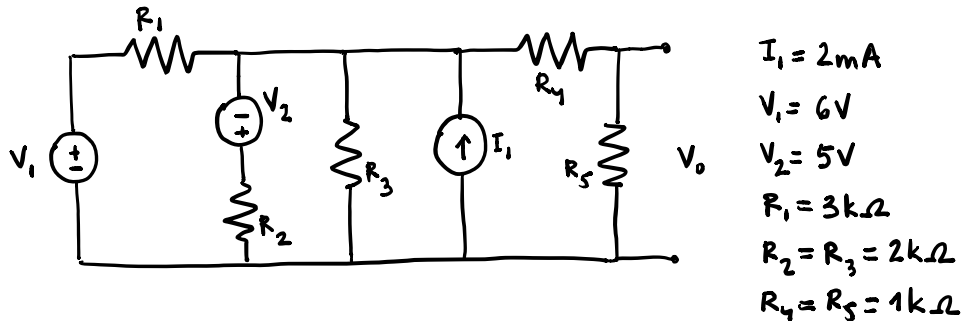


### PROBLEMA 5


Usando el método de transformación entre fuentes de tensión y fuentes de corriente, encuentre la tensión  $V_o$  en el siguiente circuito



SOLUCIÓN:  $V_o = 0,41\text{V}$ .
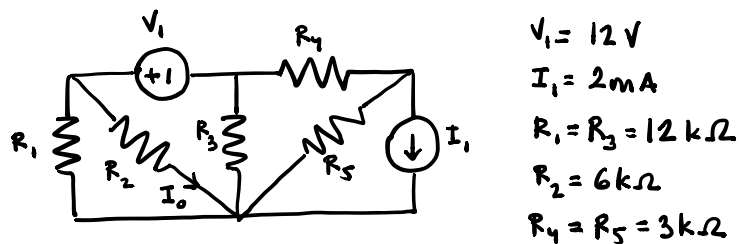
### PROBLEMA 6

Usando el método de transformación entre fuentes, calcule la intensidad  $I_o$  en el circuito mostrado en la imagen



SOLUCIÓN:  $I_o = 0,67\text{mA}$ .